
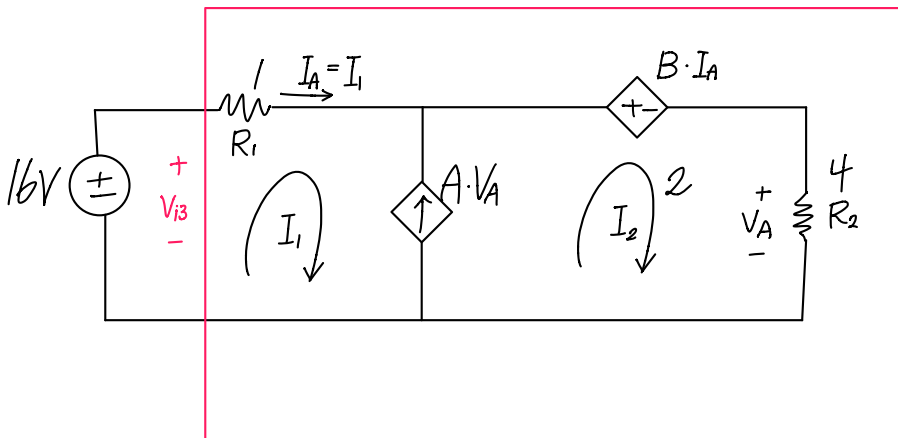


$$\begin{aligned}
 -4 - A \cdot V_A + R_2 I_2 &= 0 \\
 V_{1,0} = V_A = I_2 R_2 &= -8 \\
 -4 - A \cdot V_A - 8 &= 0 \\
 -12 - A \cdot V_A &= 0 \\
 -12 + 8 \cdot A &= 0, \quad A = \frac{12}{8} = 1.5
 \end{aligned}$$
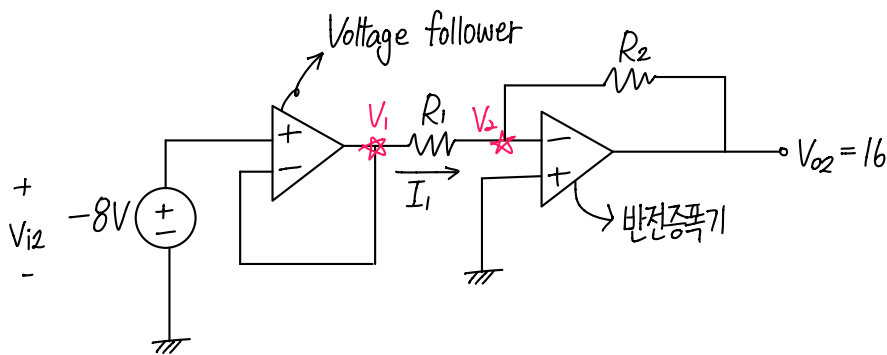
$$\begin{aligned}
 + \\
 V_{1,out} &= -8 \\
 -
 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
 + \\
 V_{03} &= 8 \\
 -
 \end{aligned}$$

프로젝트 80/100